ALLDATASHEET.COM

Электронные Компоненты Искать Datasheet

Выбранный язык Английский ▼

Имя Части матч ▼ PVT312LS Поиск

Описание Поиск

PVT312LS таблицы (Формат PDF) - Международный выпрямитель тока

Части Нет.	PVT312LS
Описание	Микроэлектронные Мощность ИС мощности усилитель MOSFET фотоэлектрических реле
Размер Файла	118.98 Кб
Представление HTML	1 2 3 4 5
Производитель	МАФ [Международный выпрямитель]
Домашняя страница	адресу http://www.irf.com
Логотип	International IOR Rectifier

Если информация не отображается, пожалуйста, скачать Адоб ридер или кнопку просмотр в HTML таблицы.

Обзоры Электроники Номер Детали

Номер	Компоненты Описание	Представление HTML	Производитель
PVN012	Мощности на MOSFET фотоэлектрических реле Микроэлектронных питания микросхемы реле один Полюс нормально открытый 0-20В 2.5 а AC/ 4.5 В постоянного тока	1 2 3 4	Международный Выпрямитель
PVA30	Фотоэлектрических реле Микроэлектронных питания микросхемы реле однополюсный 40 ма 0-300В AC/DC	1 2 3 4 5 больше	Международный Выпрямитель
PVAZ172N	Мощности на MOSFET фотоэлектрических реле Микроэлектронных питания микросхемы реле один Полюс нормально открытый 0-60В переменного тока 1,0 а	1 2 3 4	Международный Выпрямитель
PVA30N	Микроэлектронные Мощность ИК HEXFET силовых МОП-транзистор Фотоэлектрические реле однополюсный нормально разомкнутый 0-300В AC/DC 50ма	1 2 3 4 5 больше	Международный Выпрямитель
PVN013	HEXFET СИЛОВЫХ МОП-ТРАНЗИСТОР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЛЕ	1 2 3 4 5	Международный Выпрямитель
PVA33N	Микроэлектронные Мощность ИК HEXFET силовых МОП-транзистор Фотоэлектрические реле однополюсный нормально разомкнутый 0-300В переменного/постоянного тока 150 ма	1 2 3 4 5 больше	Международный Выпрямитель
PVG612	Мощности на MOSFET фотоэлектрических реле Микроэлектронных питания микросхемы реле один Полюс нормально открытый 0-60В 1.0 В переменного тока/ 2.0 В постоянного тока	1 2 3 4	Международный Выпрямитель

PVO402P	Мощности на MOSFET фотоэлектрических реле Микроэлектронных питания микросхемы реле двойной Полюс нормально открытый кольцевой детектор 0-400В 120ма AC/DC	1 2 3 4 5 больше	Международный Выпрямитель
PVA33	Фотоэлектрических реле Микроэлектронных питания микросхемы реле однополюсные 130ма 0-300В переменного тока/постоянного тока	1 2 3 4 5 больше	Международный Выпрямитель

Ссылка

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/102560/IRF/PVT312LS.html

Делает сайт alldatasheet помочь Вашему бизнесу до сих пор? [Пожертвовать]

О сайт alldatasheet | объявления | таблицы загрузки | связаться с нами | Политика конфиденциальности | закладки | обмен ссылками | Производитель список

Все Права Защищены©Alldatasheet.com 2003 - 2016

Зеркала
Английский Язык : Alldatasheet.com , Alldatasheet.net | Китайский : Alldatasheetcn.com | Немецкий : Alldatasheetde.com | Японского : Сайт Alldatasheet.джп | русском : Alldatasheetru.com
Корейский : Сайт Alldatasheet.ко.кр | испанский : сайт alldatasheet.Эс | французский : Alldatasheet.fr | итальянский : Alldatasheetit.com | португальский : Alldatasheetpt.com | польский : Alldatasheet.pl